

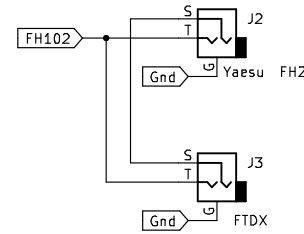
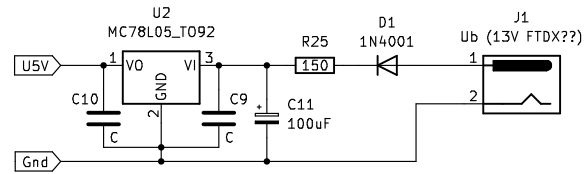


alle C = 100nF

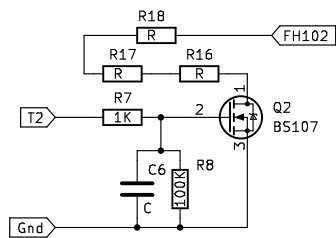

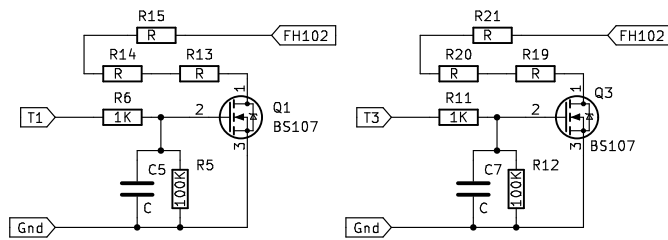Die unbenannten Widerstaende R13 bis R21 sind entsprechend der Tabelle waehlen
 Text1 = 866 >> R+R+R
 Text2 = 1330
 Text3 = 1820
 Text4 = 2490
 Text5 = 3240

